1ª Avaliação Circuitos Elétricos

De: Formulários Google (forms-receipts-noreply@google.com)

Para: araujo.leonardo98@yahoo.com.br

Data: quinta-feira, 16 de abril de 2020 19:47 BRT



Imagens externas agora são mais seguras e exibidas por padrão. Alterar em Configurações

Agradecemos o preenchimento de <u>1ª Avaliação Circuitos Elétricos</u>

Isto foi o que recebemos de você:

Editar resposta

1ª Avaliação Circuitos Elétricos

Curso: CIENCO

Disciplina: Circuitos Elétricos Semestre: 1º Data: 16.04.2020


Avaliação objetiva abordando os seguintes tópicos:

- Potência de dez;
- Notações ponto fixo ponto, ponto flutuante, científica e engenharia;
- Os sistemas octal, hexadecimal e binário;
- Conversões do sistema decimal para hexadecimal e binário;
- Circuito Sequenciais síncronos e assíncronos;
- Potencial Elétrico;
- Tensão Elétrica;
- Carga Elétrica;
- Resistência Elétrica;
- Corrente Elétrica.

Endereço de e-mail *

araujo.leonardo98@yahoo.com.br

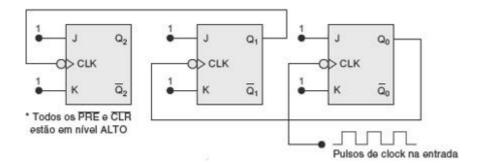Qual o circuito pode ser avaliado abaixo? (1,0) *




- Led
- Latch
- Onversor A/D Paralelo
- Comparador
- Contador Assincrono

Qual é o número equivalente ao resultado da soma dos números hex BAC 16 + DEF 16 ? (1,0) *

- 18BB base16
- 198A base16
- 198C base16
- 6555 base10
- 8314 base8

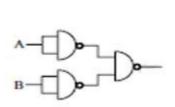A tabela verdade a direita ilustra os sinais recebidos respectivamente nas portas A e B do circuito abaixo, qual será a sequência de saída do circuito? (1,0) *



Α	В	Saída
0	0	6 60
1	0	
0	1	
1	1	

- 0 1000
- 0000
- 0001
- 0 1110
- 0 1 1 1

Qual o resultado da operação a seguir? (1,0) *

(10.000) (10-8) (1035)

(10^-3) (10^35)

(10 ⁵) (10 ⁻⁸) (10 ³⁵)
(10^3) (10^-8) (10^35)
10^31
(10 ⁻⁵) (10 ³⁵)
Qual a quantidade de elétrons possui 1 Coulomb ? (1,0) *
6.24 x 10 ^ 16
6.24 x10 ^ 17
6 x 10 ^ 17
6 x 10 ^ 18
6.24 x 10 ^ 18
A cada 2 minutos 12C passam por uma secção reta de um condutor. Calcule a corrente elétrica, em ampères, neste condutor? (2,0) *
○ 1A
○ 600mA
100mA
○ 6000mA
○ 6A
Qual o resultado da soma em binário em complemento de 2 para os seguintes números decimais negativos -2 e -4 ? (1,0)
0110
0 1011
0111
0 1110
• 1010
Considere um chuveiro de 5,5 kW ligado a fonte de tensão de 220 V. Qual a corrente do chuveiro? (2,0)
25A
8.8 Ohms
○ 5500W
O 5A
○ 880mA

Crie seu próprio formulário do Google.